GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,
Podbořany, příspěvková organizace

Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany

PROTOKOL O ZAPOJENÍ

Školní rok: 2014/2015	Třída: 2.MS	Jméno a příjmení:
Číslo úlohy: 1.	Název úlohy: Jednopólový spínač, řazení č.1	

Zadání úlohy:

Podle montážního a prováděcího schématu realizujte zapojení jednopólového spínače v síti TN-S.

Postup montáže:

1. Připravte elektroinstalační materiál a součástky dle montážního schématu.
2. Upevněte součástky na montážní panel.
3. Připravte vodiče k montáži.
4. Proveďte vlastní zapojení dle prováděcího schématu.
5. Proveďte kontrolu zapojení dle prováděcího schématu, propojení zkontrolujte zkoušečkou.
6. Připojte obvod k jednofázové síti 220V, 50Hz, ověřte funkčnost zapojeného obvodu.

Seznam použitého materiálu a pomůcek:


1x montážní panel, 1x jednopólový spínač č.1, vodič CYKY J 2x1,5, 1x svítidlo 220V/50Hz, 1x jistič jednofázový 220V/16A/B, 4x svorka WAGO 222-413 3x2,5(4) clip, úložný materiál, spojovací materiál, plochý a křížový šroubovák,

Použitá literatura: *Štěpán Berka*, **Elektrotechnická schémata a zapojení 1, Základní prvky a obvody**, BEN – technická literatura, Praha 2008, 2. Vydání, EAN 9788073002398

Protokol o zapojení

Datum odevzdání: 18.11.2014	Hodnocení:	Podpis vyučujícího:
Odevzdáno dne:		

Montážní schéma

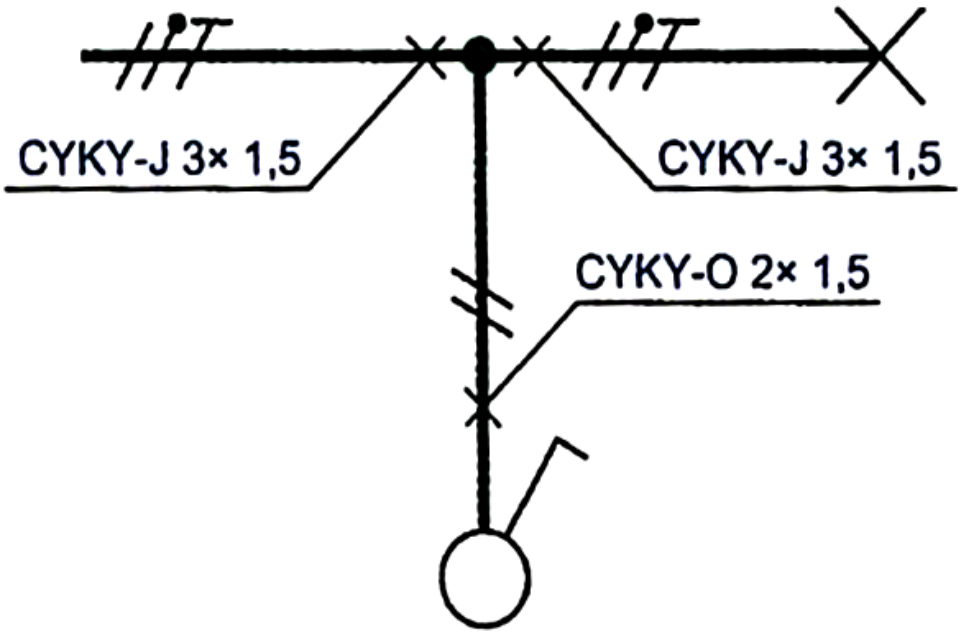

Prováděcí schéma

